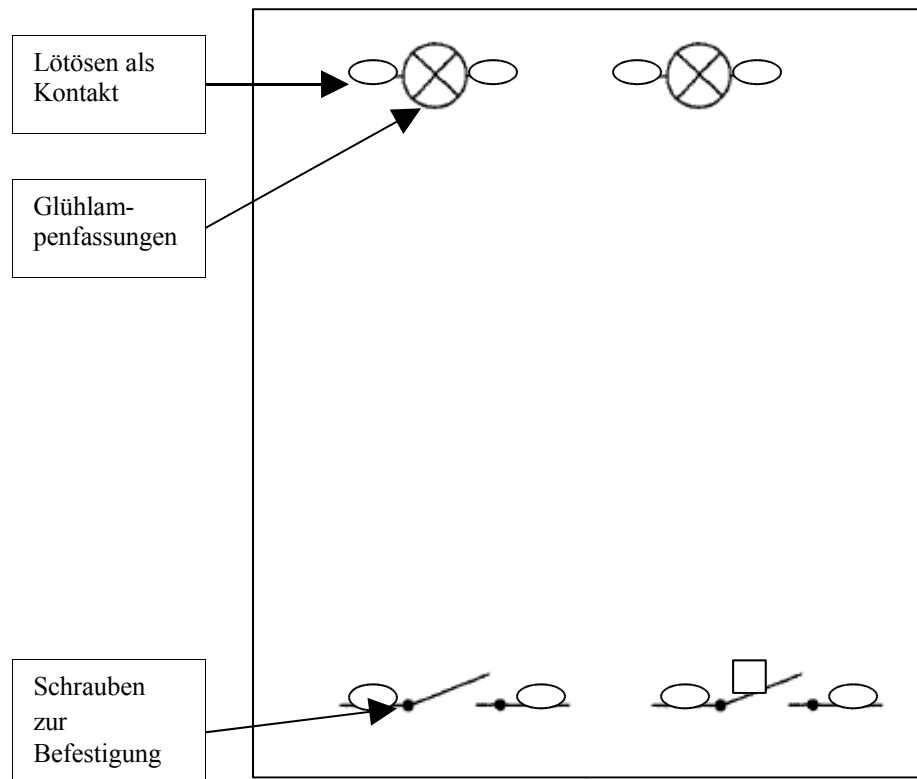


Aufbau des Experimentiersets (Gestaltung des Brettchens)

1. Grundbauplan (Gestaltung des Brettchens)



2. Grundbauplan nach Aufbringen der Wechselschaltung

