
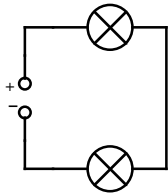



Lösungen für Schaltungsnachbau und Aufgaben

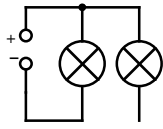


Schaltung 1




Schaltung 2

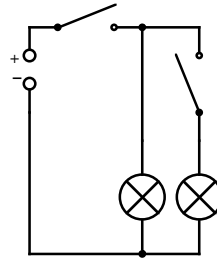


Schaltung 3/4 A5

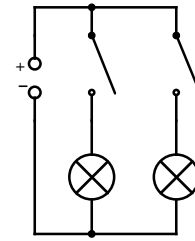


Schaltung 5 A6

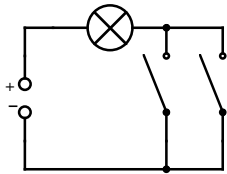


Schaltung 6 A1

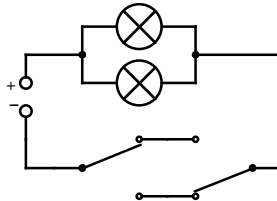


Schaltung 7 A4

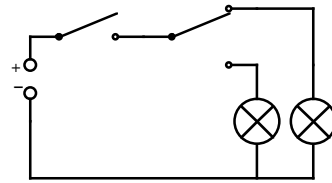


Schaltung 8 A3

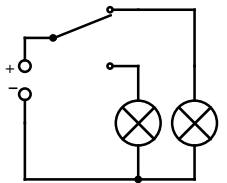


Schaltung 9 und 10 A2

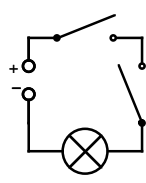


Schaltung 11

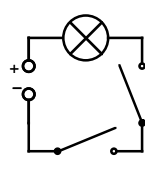


Schaltung 12

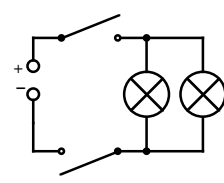


Schaltung 13

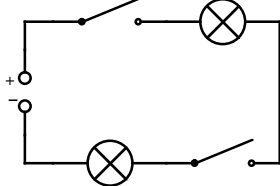


Schaltung 14

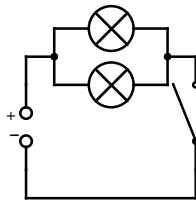

Schaltung 15

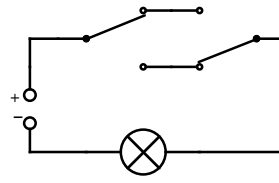

Schaltung 16 A4

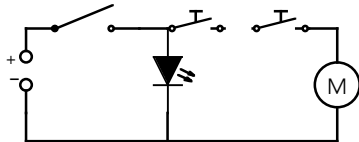

Lösung A7